

Rapport

CPU'en (8-bit) bruker 4 maskinkode-instruksjoner: laste inn registeret med 4 LSB / MSB, laste inn fra / skrive til dataminne.

Instruksjonen blir dekodert ved hjelp av en indre krets «instruksjonsdekode». Den får de 4 MSB fra programminnet via splitter og velger hvilke utganger som skal være høye (vha. controlled buffer / tri-state. Trengs pga bus).

Jeg laget en sannhetstabell for å finne funksjonsuttrykkene til dekodeeren.

(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
0000	0	0	0	0	10
0001	0	0	0	0	10
0010	0	0	0	0	10
0011	0	0	0	0	10
0100	0	0	0	0	10
0101	0	0	0	0	10
0110	0	0	0	0	10
0111	0	0	0	0	10
1000	0	1	0	0	00
1001	0	1	0	0	01
1010	0	0	1	0	11
1011	1	0	0	1	10
1100	0	0	0	0	10
1101	0	0	0	0	10
1110	0	0	0	0	10
1111	0	0	0	0	10

4 instruksjoner

Hvorav:

- (i) instruksjon (abcd)
- (ii) RAM store
- (iii) programminne enable
- (iv) dataminne enable
- (v) R enable
- (vi) Reg.-select

Funksjonsuttrykkene:

- (ii) $ab'cd$
- (iii) $ab'c'd' + ab'c'd$
- (iv) $ab'cd'$
- (v) $ab'cd$
- (vi) I. $a' + b + c$
II. $ab'c'd + ab'cd'$

Reg.-selector:

2-bit instruk.

00 -> load 4 LSB

01 -> load 4 MSB

10 -> behold verdien

11 -> load fra RAM

Realisert vha multiplexer.

Programtelleren (PC) er konstruert slik at den stopper ved 15 (0 til 15 = 16). Realisert vha OR-port – dens utgang (alltid 1 med mindre inngangen er 0000) er inngangen til PC sin enable.

Jeg brukte logisim sin default-adder for å telle antall kjørte instruksjoner. Tror, jeg har vist at jeg kan lage addere i forrige oblig. :)

Resten burde være pretty straight forward og lett lesbar.

Fått mail fra Viet Thi Tran om at jeg ikke trenger å logge kretsen.

«Logging.... du kan se bort fra dette. Det brukes for å debugge eller få bedre forståelse hva gjør kretser.

Så lenge din oblig fungerer skal du lett få godkjent.»